

Partie énergie

Chapitre 1 L'énergie dans un circuit électrique

I Quel dipôle fournit l'énergie électrique aux autres ?

1 Fournir de l'énergie électrique à la lampe

Définition de dipôle : un dipôle est un appareil électrique qui possède deux bornes.

Les générateurs sont les dipôles qui fournissent l'énergie électrique aux autres dipôles.

Les piles et les prises électriques sont des générateurs car ils peuvent fournir de l'énergie électrique.