I La tension entre les bornes d'un dipôle

1°- Définition de la tension :

La tension électrique est la « force électrique» qui tente de faire circuler un courant électrique au travers d'un dipôle électrique.

L'unité de la tension est le **volt**. Le symbole du volt est : **V**.

2°- Le voltmètre

La tension aux bornes d'un dipôle se mesure avec un **voltmètre**.

Le symbole du voltmètre est :

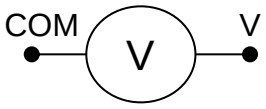

3°- Branchement du voltmètre
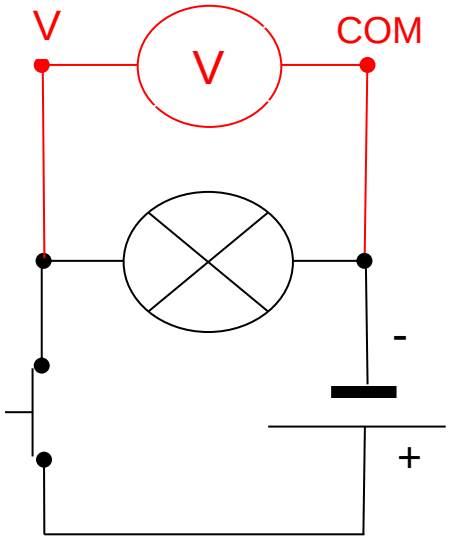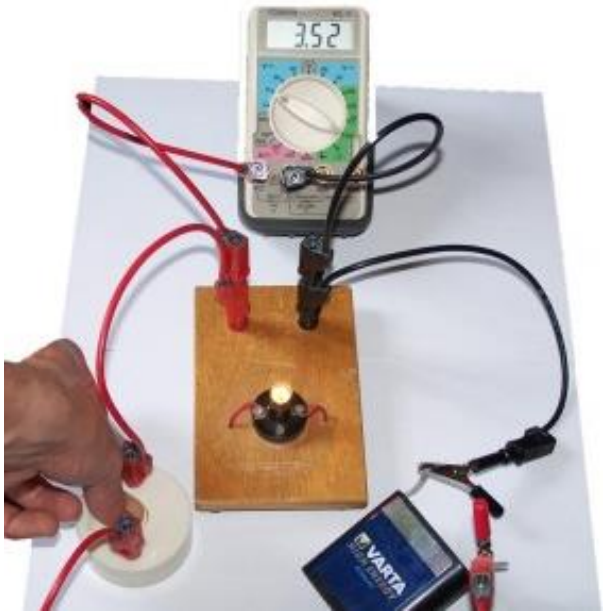
Le voltmètre se branche en dérivation (= "directement sur l'appareil")